

# Computador de 8 bits WR Kits Set de Instruções


Autor: Eng. Wagner Rambo

Data: Outubro de 2017

[www.wrkits.com.br](http://www.wrkits.com.br)
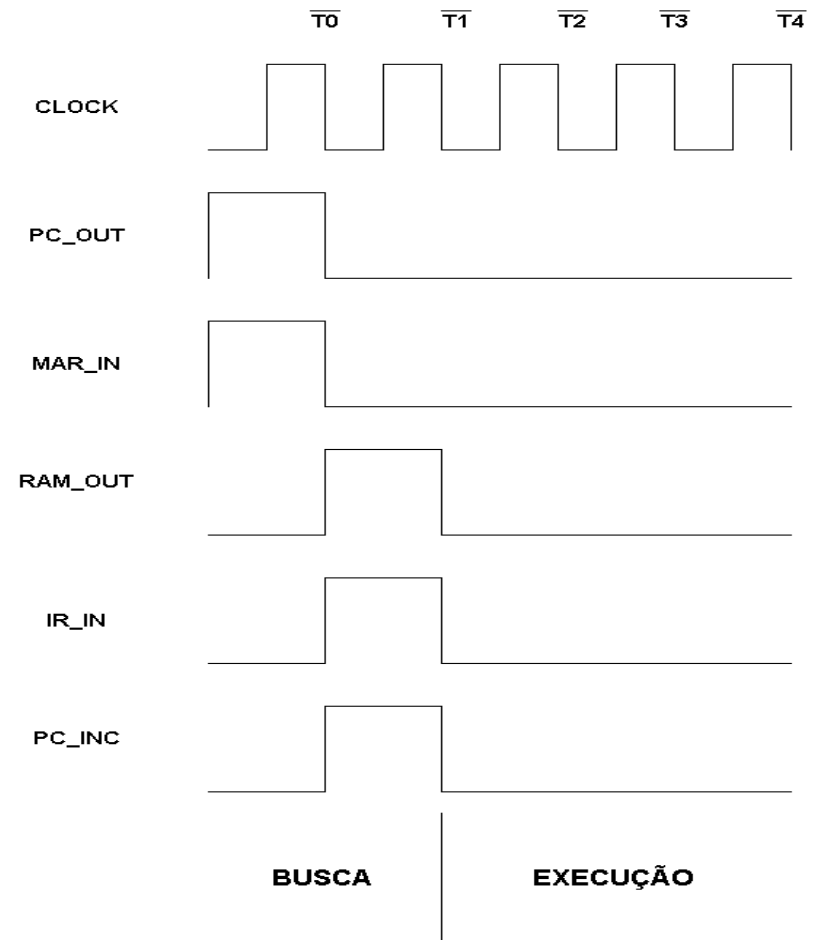
# Ciclo de Busca e Execução

- O ciclo de busca compreende os ciclos de clock  $\overline{T0}$  e  $\overline{T1}$ , sendo a etapa inicial do processamento de qualquer instrução.
- O ciclo de execução muda de instrução para instrução e compreende os ciclos de clock  $\overline{T2}$ ,  $\overline{T3}$  e  $\overline{T4}$ .



# Ciclo de Máquina $MC$

**Tempo em que o processador leva para executar os ciclos de busca e execução de uma única instrução.**

$$MC = \frac{5}{f_{CLOCK}}$$

## Legenda de cores dos diagramas de movimentação



**Origem de um dado**




**Destino de um dado**




**Bit(s) de controle existente(s)**

# Ciclo de Busca no Computador de 8 bits

$\overline{T0}$

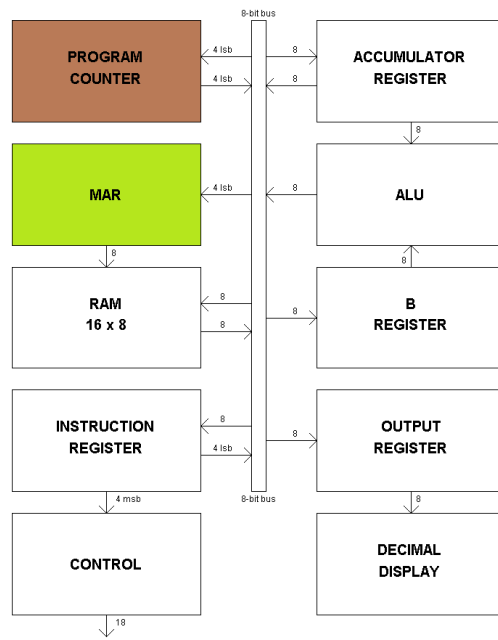

$\overline{T1}$

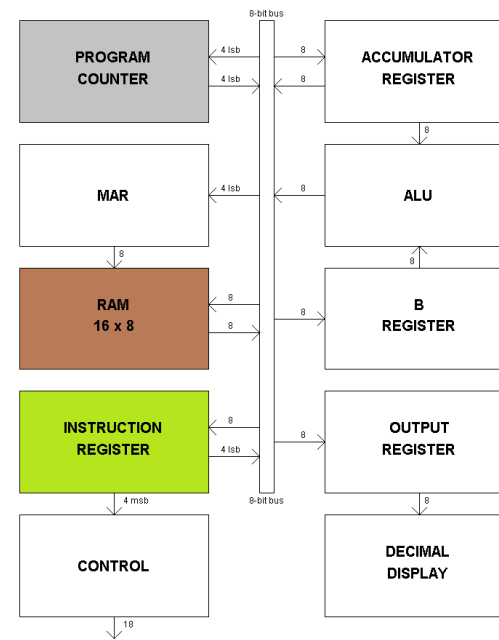


# NOP (opcode "0000")

- No Operation: Sem operação. Processa o ciclo de busca e não realiza qualquer movimentação de dados no ciclo de execução.
- Utilizada para gastar ciclos de máquina, principalmente em rotinas de delay.


# NOP – Ciclo de Execução

$\overline{T2}$

 

# NOP – Ciclo de Execução


$\overline{T3}$

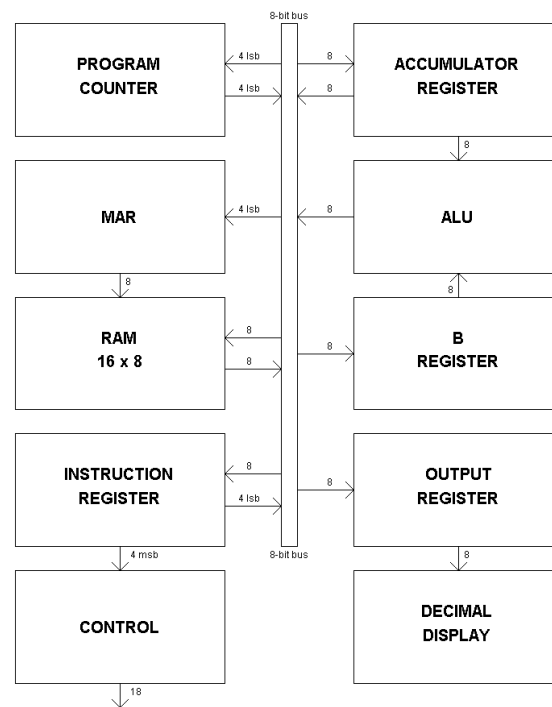



# NOP – Ciclo de Execução

$\overline{T4}$

 


## LDA (opcode "0001")

- Load Accumulator: Carrega acumulador por endereçamento indireto.
- Utilizada para mover um dado de 8 bits para o acumulador. Este dado de 8 bits está contido no endereço apontado pelo operando da instrução (4 bits).
- Exemplo:

    lda    0Eh    ;move o conteúdo do endereço de memória 0Eh  
            ;(1110b) para o acumulador


# LDA – Ciclo de Execução

$\overline{T2}$

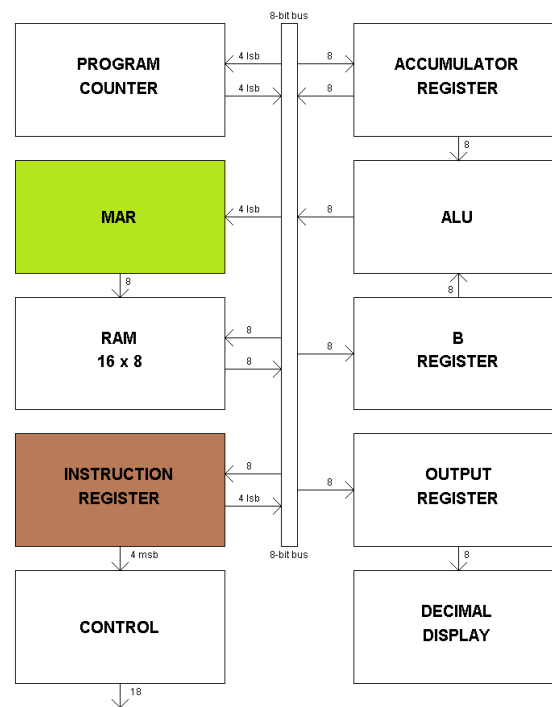


# LDA – Ciclo de Execução

$\overline{T3}$

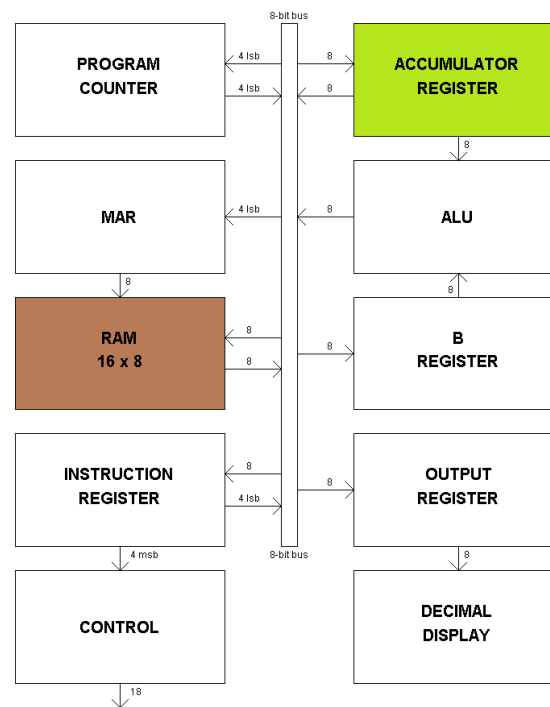

# LDA – Ciclo de Execução

$\overline{T4}$

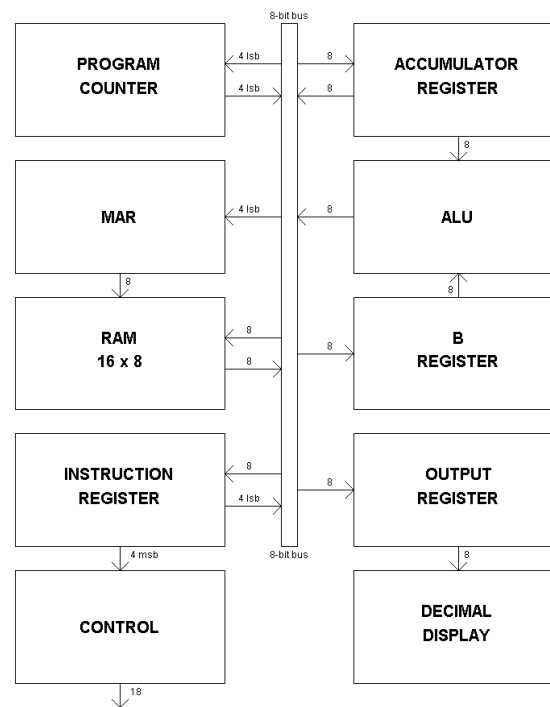


## LDI (opcode "0010")

- Load Immediate: Carrega acumulador por endereçamento imediato.
- Utilizada para mover um dado de no máximo 4 bits para o acumulador. Este dado de 4 bits está contido no operando da instrução (4 bits).
- Exemplo:  
    ldi    09h    ;move o conteúdo 09h  
            ;(00001001b) para o acumulador


# LDI – Ciclo de Execução

$\overline{T2}$

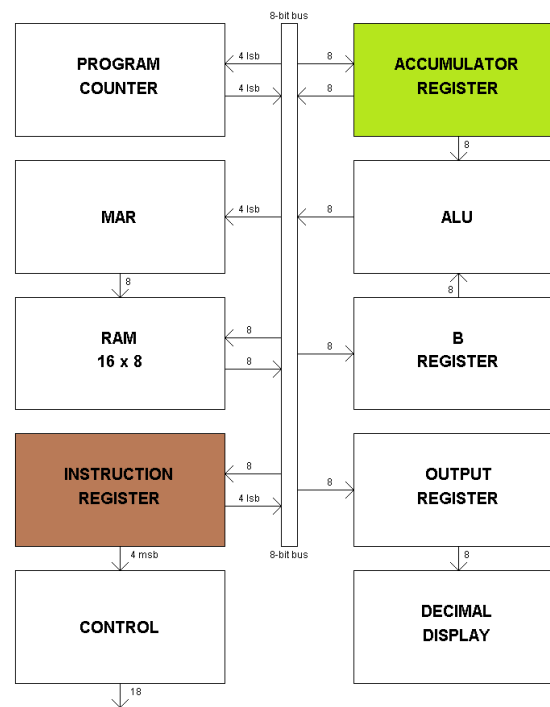

# LDI – Ciclo de Execução


$\overline{T3}$

 



# LDI – Ciclo de Execução

$\overline{T4}$

 


## STA (opcode "0011")

- Store Accumulator: Armazena conteúdo do acumulador em um registrador de uso geral (uma das posições da memória RAM).
- Utilizada para armazenar um dado de 8 bits do acumulador em um endereço de memória.
- Exemplo:

```
sta    0Ch    ;armazena conteúdo do acumulador  
          ;no endereço 0Ch (1100b) de memória
```


# STA – Ciclo de Execução

$\overline{T2}$

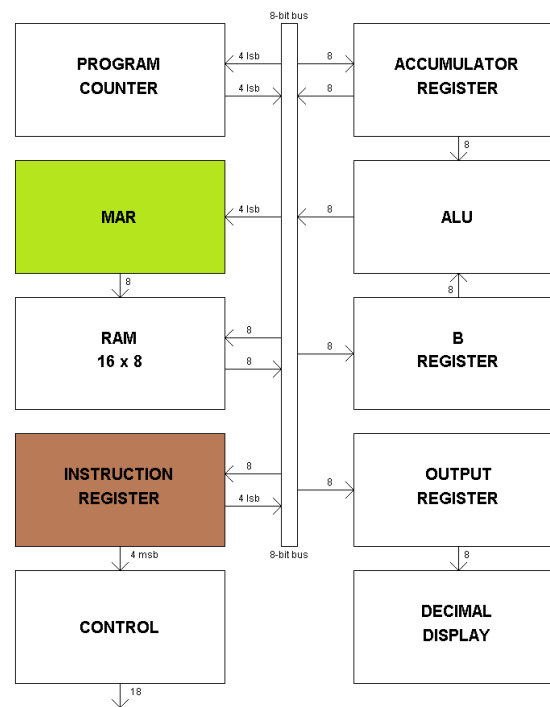


# STA – Ciclo de Execução

$\overline{T3}$

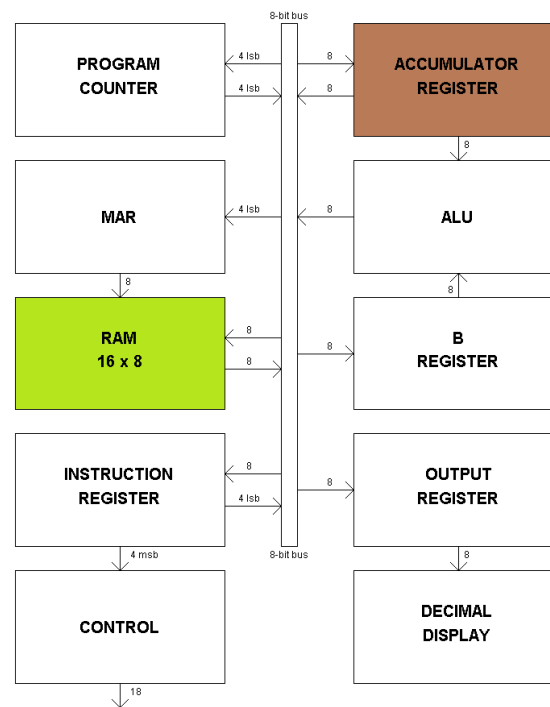

# STA – Ciclo de Execução

$\overline{T4}$

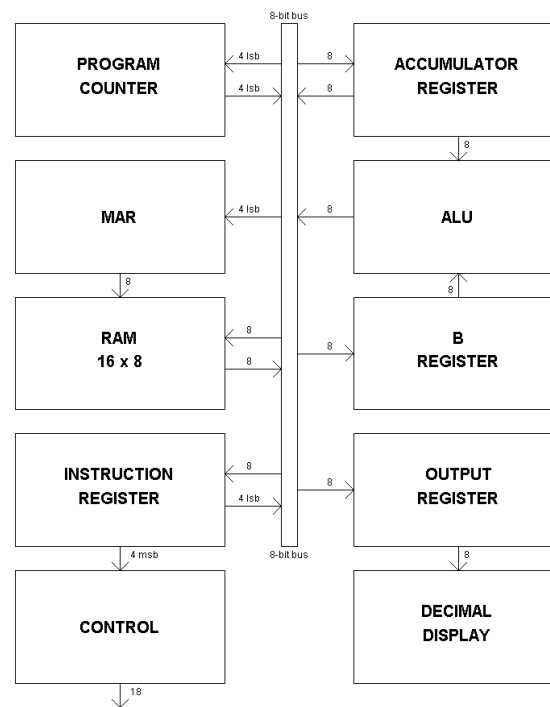


## ADD (opcode "0100")

- Add: Soma o conteúdo do acumulador com o conteúdo da posição de memória apontada pelo operando da instrução. O conteúdo da respectiva posição de memória é salvo no registrador B. O resultado é armazenado no acumulador.
- Utilizada para operação aritmética de soma.
- Exemplo:  
    add 07h ;soma conteúdo do acumulador com conteúdo  
          ;do endereço 07h (0111b) de memória e salva o  
          ;resultado no acumulador.  $ACC = ACC + (07h)$


# ADD – Ciclo de Execução

$\overline{T2}$

 

# ADD – Ciclo de Execução


$\overline{T3}$

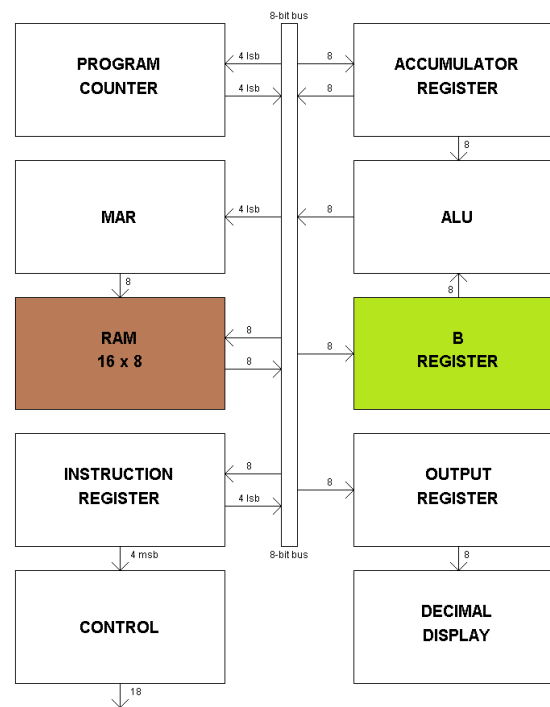



# ADD – Ciclo de Execução

$\overline{T4}$

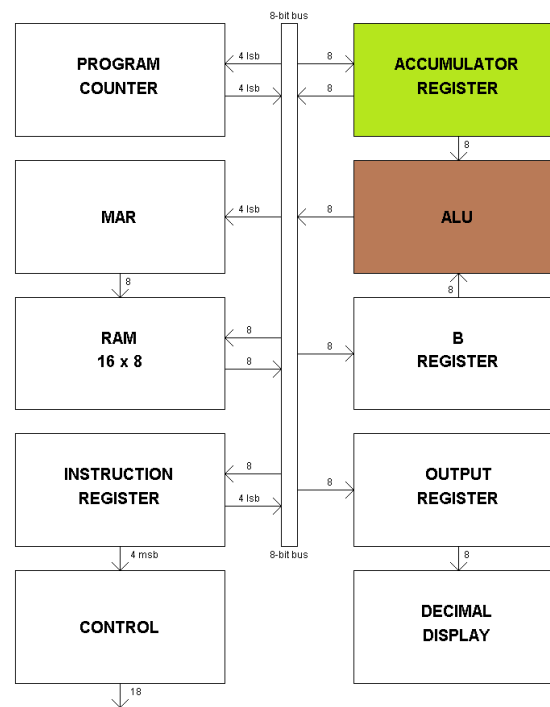


## SUB (opcode "0101")

- Subtract: Subtrai o conteúdo da posição de memória apontada pelo operando da instrução, do acumulador. O conteúdo da respectiva posição de memória é salvo no registrador B. O resultado é armazenado no acumulador.
- Utilizada para operação aritmética de subtração.
- Exemplo:  

```
sub    0Dh    ;subtrai conteúdo do endereço 0Dh do acumulador  
        ;e salva o resultado no acumulador.  
        ;ACC = ACC - (0Dh)
```


# SUB – Ciclo de Execução

$\overline{T2}$

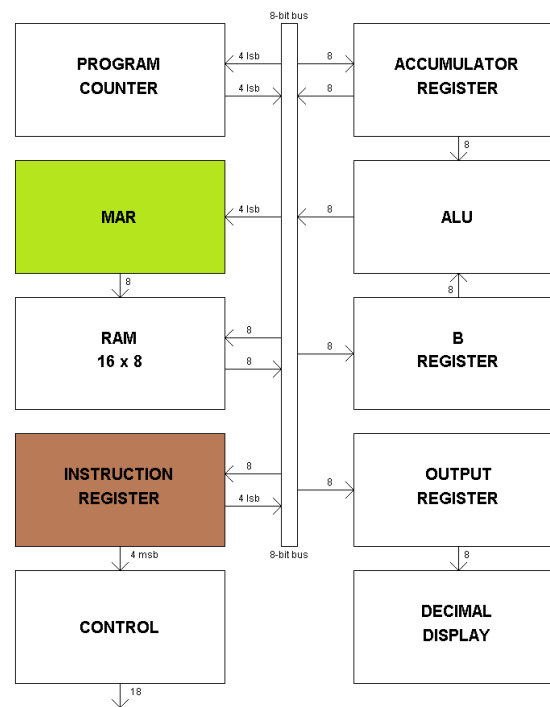


# SUB – Ciclo de Execução

$\overline{T3}$

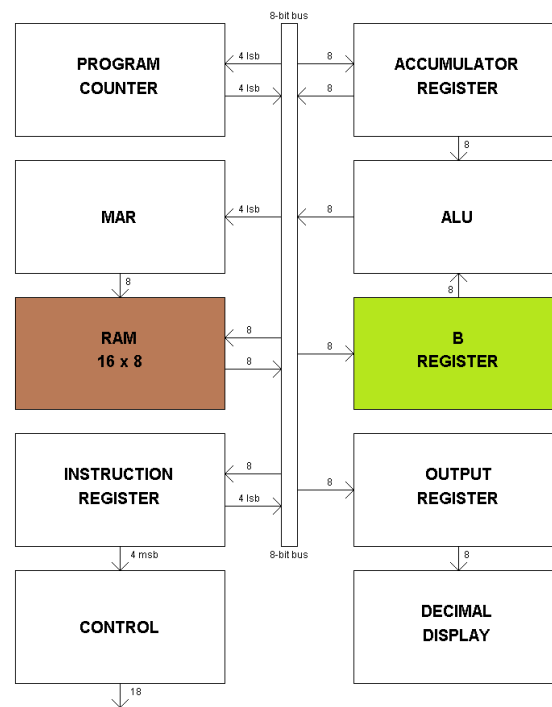

# SUB – Ciclo de Execução

$\overline{T4}$

 


# AND (opcode "0110")

- AND Logic: Realiza a operação lógica AND bit a bit entre o conteúdo do acumulador e o conteúdo da posição de memória apontada pelo operando da instrução. O conteúdo da respectiva posição de memória é salvo no registrador B. Salva o resultado no acumulador.
- Utilizada para operação lógica "E".
- Exemplo:  

```
and 08h ;operação and entre acumulador e posição de  
        ;memória 08h  
        ;ACC = ACC AND (08h)
```


# AND – Ciclo de Execução

$\overline{T2}$

 

# AND – Ciclo de Execução


$\overline{T3}$

 



# AND – Ciclo de Execução

$\overline{T4}$

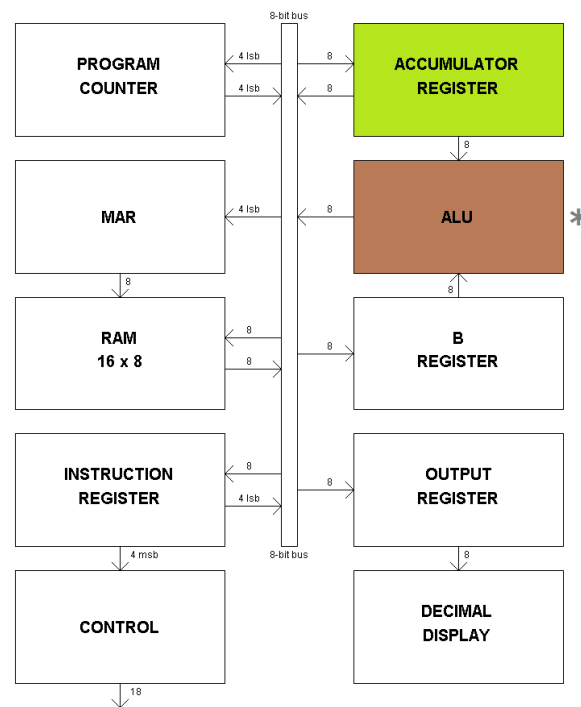


# ORL (opcode "0111")

- OR Logic: Realiza a operação lógica OR bit a bit entre o conteúdo do acumulador e o conteúdo da posição de memória apontada pelo operando da instrução. O conteúdo da respectiva posição de memória é salvo no registrador B. Salva o resultado no acumulador.
- Utilizada para operação lógica "OU".
- Exemplo:

```
    orl    09h    ;operação or entre acumulador e posição de  
                  ;memória 09h  
                  ;ACC = ACC OR (09h)
```


# ORL – Ciclo de Execução

$\overline{T2}$

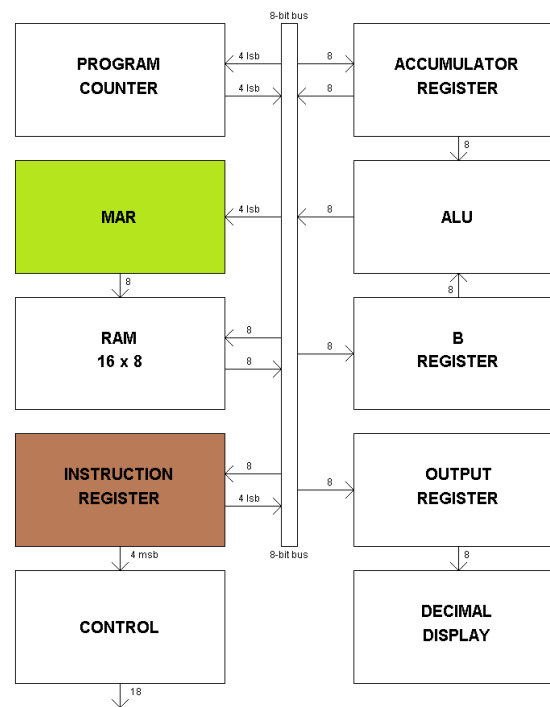


# ORL – Ciclo de Execução

$\overline{T3}$

 

# ORL – Ciclo de Execução

$\overline{T4}$

 


# XOR (opcode "1000")

- XOR Logic: Realiza a operação lógica XOR bit a bit entre o conteúdo do acumulador e o conteúdo da posição de memória apontada pelo operando da instrução. O conteúdo da respectiva posição de memória é salvo no registrador B. Salva o resultado no acumulador.
- Utilizada para operação lógica "OU-Exclusivo".
- Exemplo:

```
xor    0Ah    ;operação xor entre acumulador e posição de  
          ;memória 0Ah  
          ;ACC = ACC XOR (0Ah)
```


# XOR – Ciclo de Execução

$\overline{T2}$

 

# XOR – Ciclo de Execução


$\overline{T3}$

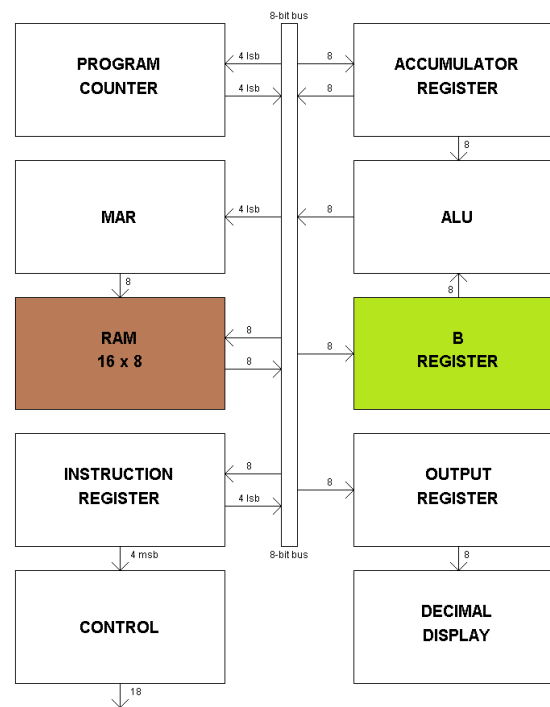



# XOR – Ciclo de Execução

$\overline{T4}$

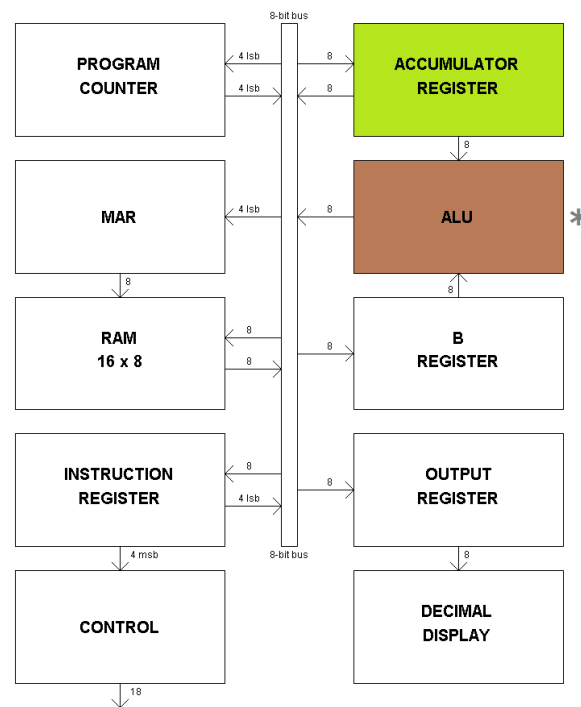


# NOT (opcode "1001")

- NOT: Realiza a operação lógica NOT bit a bit no acumulador. Salva o resultado no próprio acumulador.
- Utilizada para operação lógica de complemento de um.
- Exemplo:

```
not          ;operação not no acumulador  
             ;ACC = NOT ACC
```


# NOT – Ciclo de Execução

$\overline{T2}$

 


# NOT – Ciclo de Execução

$\overline{T3}$

 

# NOT – Ciclo de Execução

$\overline{T4}$

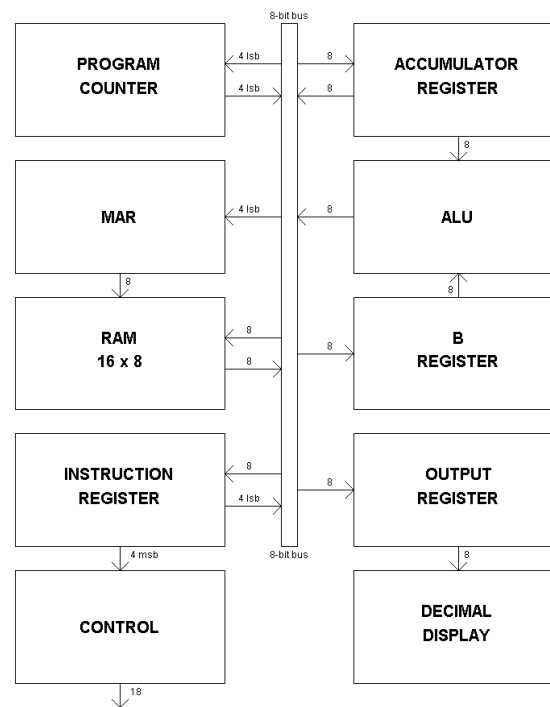


## JMP (opcode "1010")

- Jump: Realiza um desvio incondicional para o endereço de memória apontado pelo operando da instrução.
- Utilizada para realização de loops no programa.
- Exemplo:  

```
    jmp    02h    ;desvio incondicional para o endereço relativo  
                ;02h (0010b) de memória.
```


# JMP – Ciclo de Execução

$\overline{T2}$

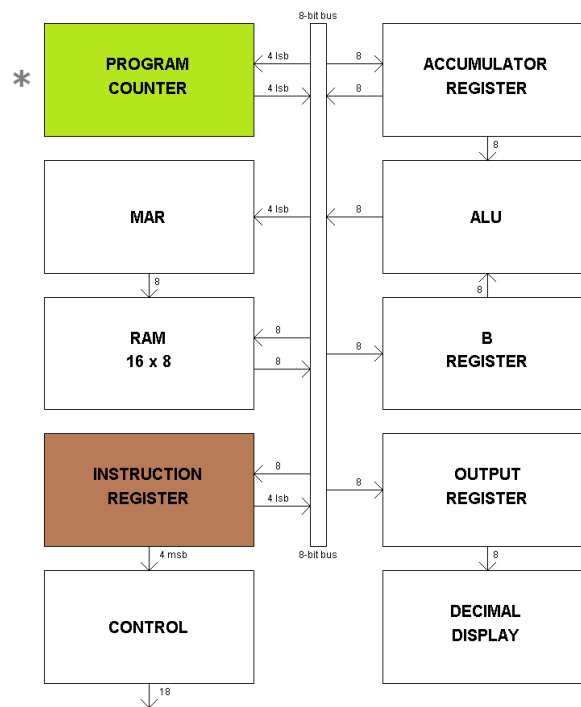

# JMP – Ciclo de Execução


$\overline{T3}$

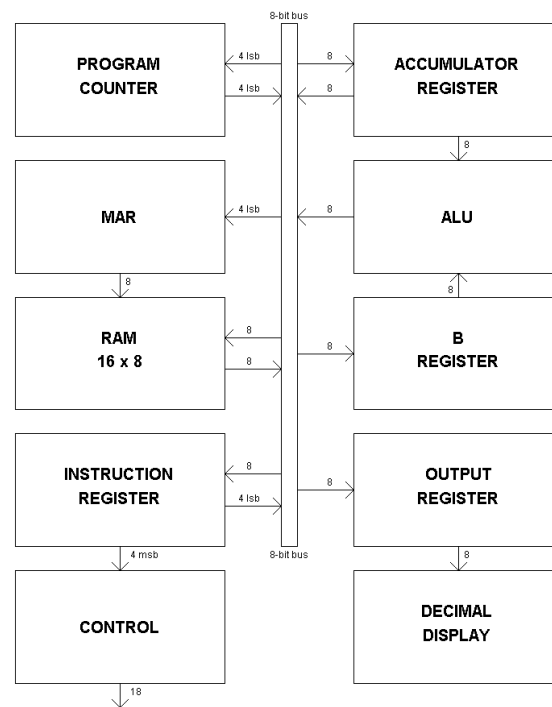



# JMP – Ciclo de Execução

**$\overline{T4}$**

 

## OUT (opcode "1110")


- Output: Envia o conteúdo do acumulador para o registrador de saída.
- Utilizada para visualização dos resultados de cálculos e programas desenvolvidos no computador de 8 bits.

- Exemplo:

out                   ;envia o conteúdo do acumulador para  
                      ;o registrador de saída.


# OUT – Ciclo de Execução

$\overline{T2}$

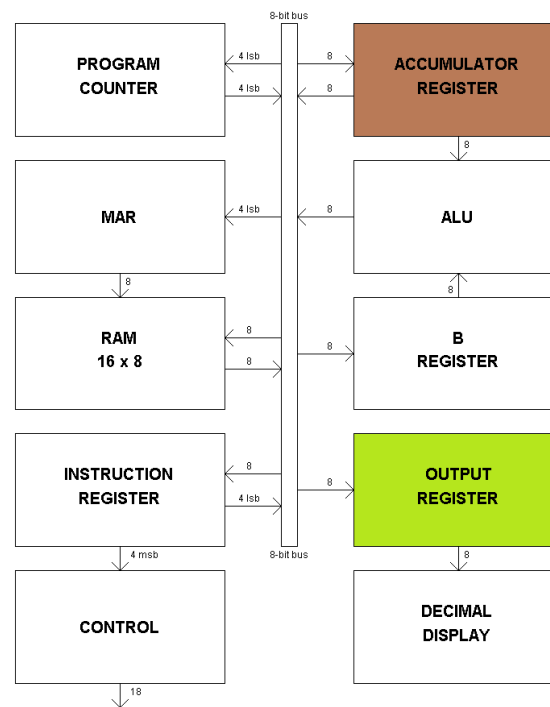


# OUT – Ciclo de Execução

$\overline{T3}$

 

# OUT – Ciclo de Execução

$\overline{T4}$

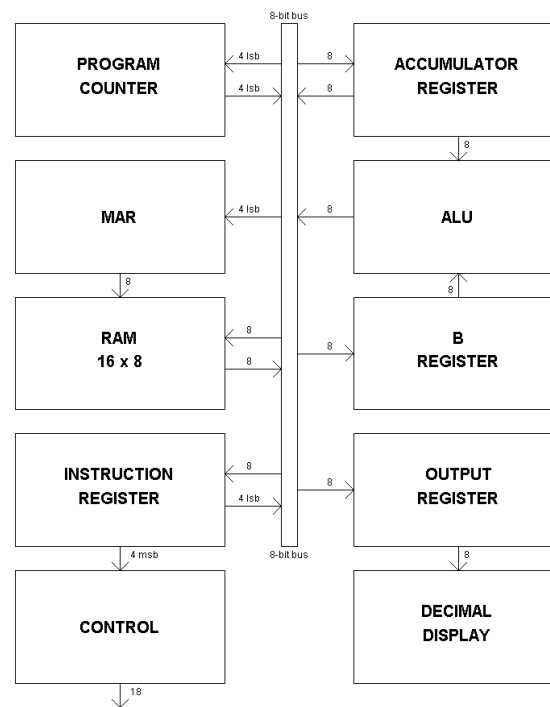


# HLT (opcode "1111")

- Halt: Para o processamento pelo desligamento do sinal de clock.
- Utilizada para paralisar o processamento, comumente quando deseja-se visualizar o resultado de alguma operação do computador no display e/ou registrador de saída.
- Exemplo:

```
hlt          ;para o processamento  
;
```

# HLT – Ciclo de Execução

$\overline{T2}$

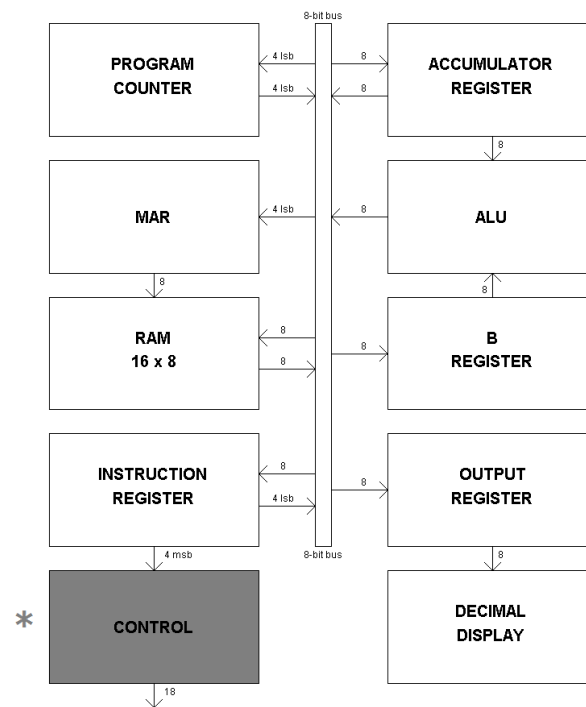

# Resumo do Set de Instruções

Mnemônico	Operando	OPCODE	$\overline{T2}$	$\overline{T3}$	$\overline{T4}$	Operação
<b>NOP</b>	-	0000	-	-	-	-
<b>LDA</b>	End. Mem.	0001	IRO,MAI	RMO,ACI	-	ACC = (End. Mem.)
<b>LDI</b>	Cont. 4 bits	0010	IRO, ACI	-	-	ACC = Operando
<b>STA</b>	End. Mem.	0011	IRO, MAI	ACO, RMI	-	End. Mem. = ACC
<b>ADD</b>	End. Mem.	0100	IRO, MAI	RMO, BRI	ALU, ACI	ACC = ACC + (End. Mem.)
<b>SUB</b>	End. Mem.	0101	IRO, MAI	RMO, BRI	ALU, ACI, SUB	ACC = ACC - (End. Mem.)
<b>AND</b>	End. Mem.	0110	IRO, MAI	RMO, BRI	ALU, ACI, AL0	ACC = ACC AND (End. Mem.)
<b>ORL</b>	End. Mem.	0111	IRO, MAI	RMO, BRI	ALU, ACI, AL1	ACC = ACC OR (End. Mem.)
<b>XOR</b>	End. Mem.	1000	IRO, MAI	RMO, BRI	ALU, ACI, AL1, AL0	ACC = ACC XOR (End. Mem.)
<b>NOT</b>	-	1001	ALU, ACI, AL1, AL0, NOT	-	-	ACC = NOT ACC
<b>JMP</b>	End. Mem.	1010	IRO, JMP	-	-	PC = Operando
<b>OUT</b>	-	1110	ACO, ORI	-	-	Output = ACC
<b>HLT</b>	-	1111	HLT	-	-	Para o sinal de clock